

Trabajo Práctico N°7

Métodos de Comparación

Fecha de realización: 02/09/2025

Objetivos

Utilice las resistencias calibradas en el práctico anterior para calibrar otras 3 resistencias de orden similar, aplicando el método de comparación por técnica de deflexión. Tenga en cuenta analizar a priori la disipación de potencia del ensayo.

Importante: Los alumnos deben traer las 3 resistencias calibradas en el Trabajo Práctico TBM y CBM.


Nota: Los alumnos deben traer sus multímetros para realizar las mediciones.

Instrumental

- 1 Multímetro de 3 dígitos y 1/2 de los estudiantes.
- Tres resistencias calibradas por los estudiantes de 10k Ω , 10 Ω y 1M Ω .
- Tres resistencias no calibradas que sean del orden de las resistencias calibradas
- Fuente regulable de tensión simple del laboratorio.

Circuito de medición

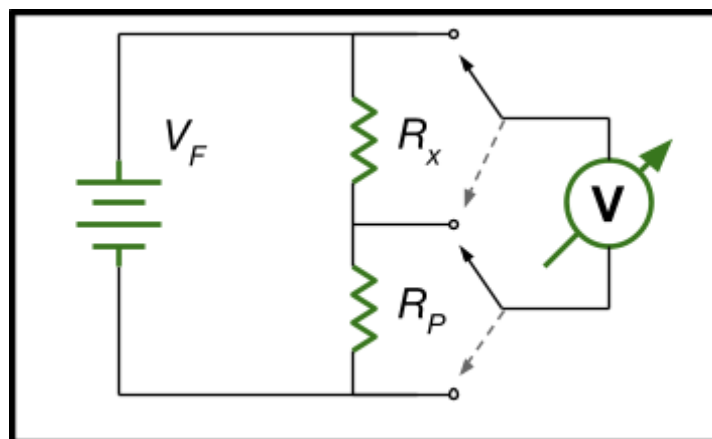Se provee el siguiente circuito para realizar la medición:



Referencias:

- V Medición del multímetro.
- R_x Resistencia Incógnita.
- R_P Resistencia Patrón.
- V_F Tensión de fuente.

Documentación a entregar

Para la aprobación del trabajo práctico se deberá entregar la siguiente documentación adicional separada en secciones o documentos.

- **Carátula**
Título, Integrantes, N° de Grupo, Curso, etc.
- **Procedimiento específico de la medición**
Debe contener la información necesaria para reproducir la medición y el respaldo retórico que hacen válida la medición. Ej: Instrumental, ecuaciones teóricas, pasos para tomar la medición, circuito de conexión, etc.
- **Resultado de la medición**
Debe contener solo los resultados de la medición con su incertidumbre y las condiciones de contorno asociadas a ella.
- **Hoja de cálculos de las incertidumbre**
Debe contener en manera digital las ecuaciones y todos los cálculos necesarios para obtener las incertidumbres.
- **Conclusiones**
Ubique todas las conclusiones de la medición u otra observación pertinente que obtenga de la realización de la práctica..